
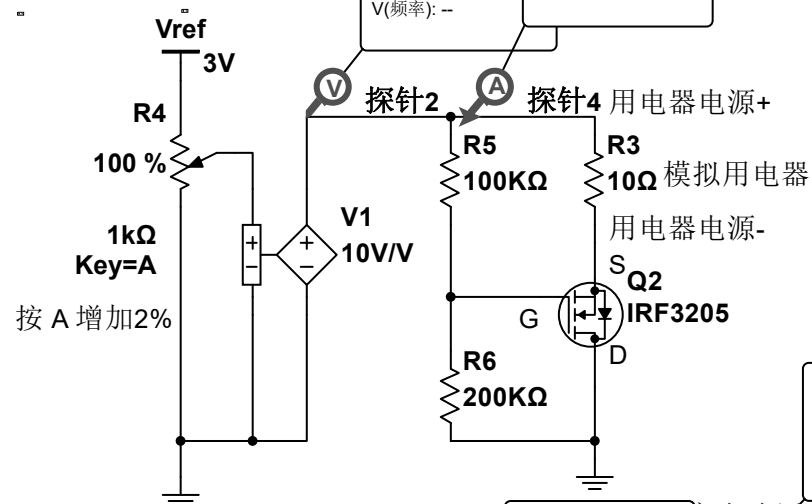


下面四个电路，根据电压和

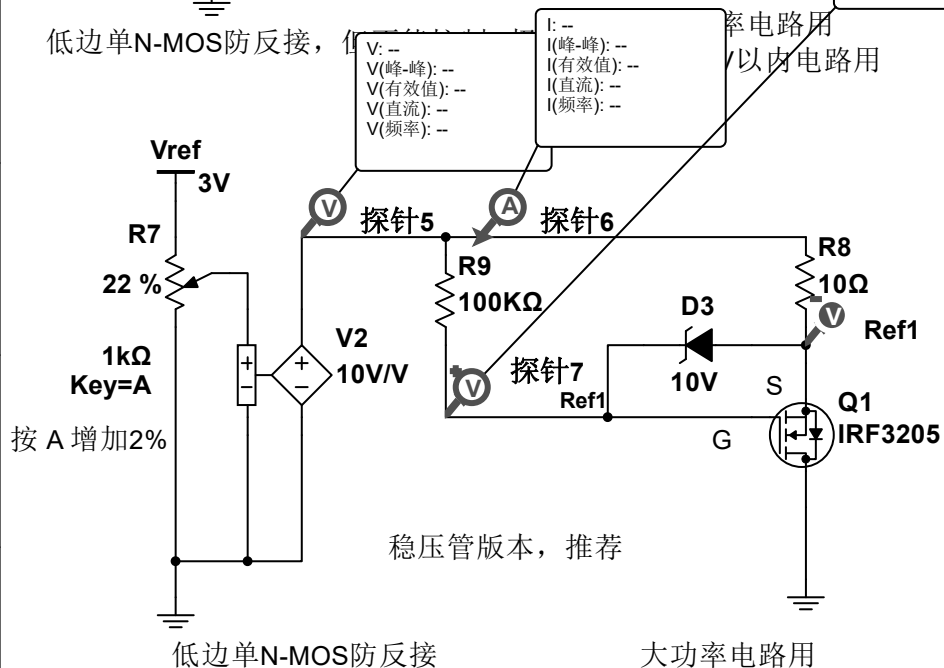


低边单N-MOS防反接，仅




稳压管版本，推荐

大功率电路用

可大于10V电路用

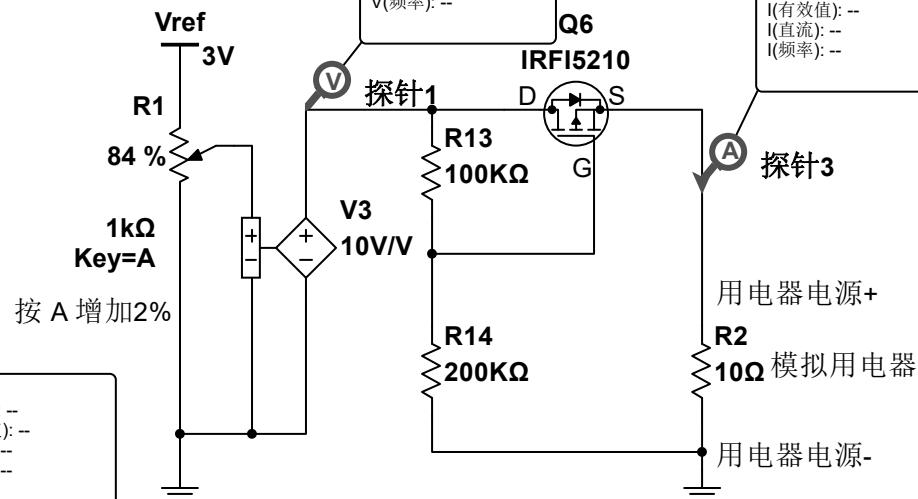

高边单P-MOS防反接，但

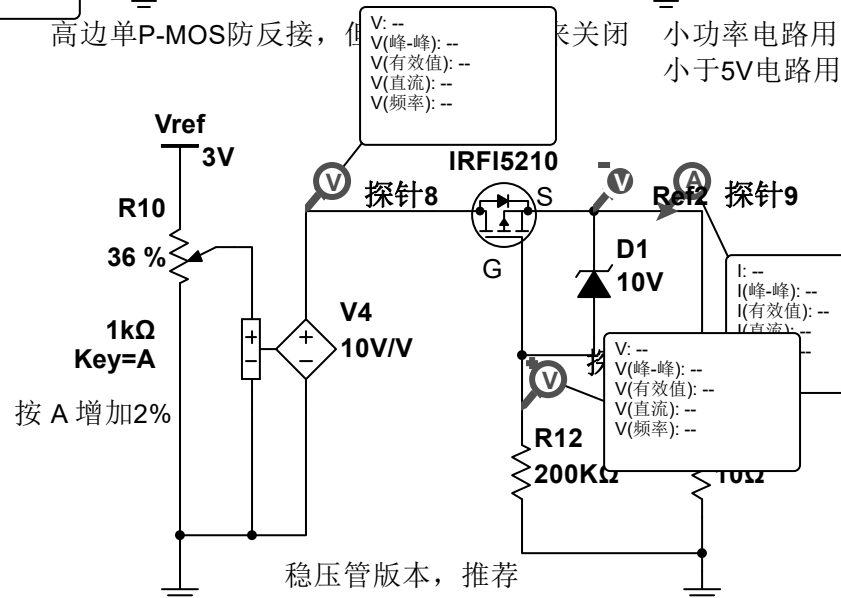

高边单P-MOS防反接

小功率电路用

可大于10V电路用